

同济大学计算机系

计算机组成原理实验报告



学 号 2151140

姓 名 王谦

专 业 信息安全

授课老师 张冬冬

一、实验内容

32 位除法器

实验介绍：

通过本次试验，了解除法器的实现原理，并学习如何实现一个除法器，本实验将实现 32 位无符号除法器 and 32 位带符号除法器


实验目标：

- (1) 了解 32 位有符号、无符号除法器的实现原理
- (2) 使用 Verilog 实现一个 32 位有符号除法器和一个 32 位无符号除法器

实验原理：

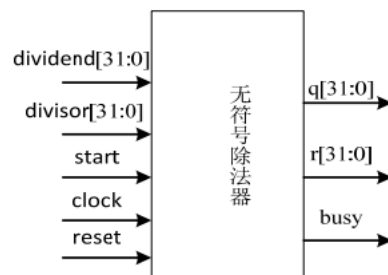1) 无符号除法器

无符号除法器功能为将两个 32 位无符号数相除，得到一个 32 位商和 32 位余数。本实验分别实现 32 位有符号和无符号除法器，结果为 32 位商 `quotient` 和 32 位余数 `remainder`，分别存放在 CPU 的专用寄存器 `LO` 和 `HI` 中。除法器时钟信号下降沿时检查 `start` 信号，有效时开始执行，执行除法指令时，`busy` 标志位置 1。在执行除法指令时，任何情况下不产生算数异常，当除数为 0 时，运算结果未知，对除法器除数为 0 和溢出情况的发生通过汇编指令中其他指令进行检查和处理




● 接口定义：

```
module DIVU(
    input [31:0]dividend,      //被除数
    input [31:0]divisor,       //除数
    input start,               //启动除法运算
    input clock,
    input reset,
    output [31:0]q,            //商
    output [31:0]r,            //余数
    output busy                //除法器忙标志位
);
```

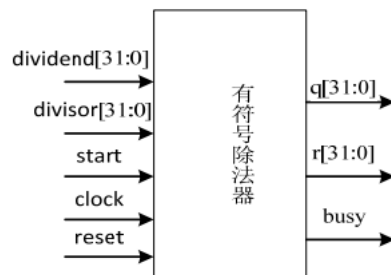2) 带符号除法器

带符号除法器功能为：将两个 32 带无符号数相除，得到一个 32 位商和余数，基本和无符号除法器类似，注意余数符号与被除数符号相同。



● 接口定义：

```
module DIV(
    input [31:0]dividend,      //被除数
    input [31:0]divisor,       //除数
    input start,               //启动除法运算
    input clock,
    input reset,
    output [31:0]q,            //商
    output [31:0]r,            //余数
    output busy                //除法器忙标志位
);
```

3) 参考思路

基于移位、减法的恢复余数除法器：

对于 32 位无符号除法，可将被除数 a 转换成高 32 位为 0 低 32 位是 a 的数 $temp_a$ ，在每个周期开始时 $temp_a$ 向左移动一位，最后一位补零，然后判断 $temp_a$ 的高 32 位是否大于等于除数 b ，如是则 $temp_a$ 的高 32 位减去 b 并且加 1，得到的值赋给 $temp_a$ ，如果不是则直接进入下一步，执行结束后 $temp_a$ 的高 32 位即为余数，低 32 位即为商。对于 32 位有符号除法，可先将有符号数转换成无符号数除法，根据被除数和除数的符号判断商的符号，被除数是负数时余数为负，否则为正。

不恢复余数除法器：

不恢复余数即不管相减结果是正还是负，都把它写入 reg_r ，若为负，下次迭代不是从中减去除数而是加上除数。

实验步骤：

- 1.新建工程
- 2.编写有符号除法器模块
- 3.编写无符号除法器模块
- 4.用 ModelSim 仿真测试各模块

二、硬件逻辑图

（实验步骤中要求用 logisim 画图的实验，在该部分给出 logisim 原理图，否则该部分在实验报告中不用写）

——本次实验不要求——

三、模块建模

（该部分要求对实验中建模的所有模块进行功能描述，并列出各模块建模的 verilog 代码）

无符号 DIVU:

定点数的除法运算

与定点数的乘法运算类似，定点数的出发也分为原码除法运算和补码除法运算。我们在做除法时可以一眼看出来够不够除，但是计算机却做不到，所以它需要先做加减法（被除数与除数做加减法），如果是负数说明不够除，是正数就说明够除。如果不够除就需要恢复成原来的余数以便进行下一步运算，我们把这种方法称为恢复余数法；当然也可以不恢复余数，那么这种方法就称为不恢复余数法（原码加减交替法）。我们就依次来了解它们的基本思想和运算步骤吧！

• 原码除法运算

原码除法主要采用原码不恢复余数法，特点是商符（结果的符号位）和商值（结果的数值位）是分开进行的，商符由操作数的符号位“异或”形成。

还记得原码乘法运算吗，它的规则也是符号位由操作数的符号位异或而成，数值部分是两个操作数的绝对值积。那么同样的，求商值的规则也是如此：两个操作数相除，商的符号由两个操作数的符号位异或而成，商的数值的绝对值由两个操作数的绝对值相除而成。

下面来看看原码除法运算的基本运算规则：

- 1) 符号位不参与运算。
- 2) 先用被除数减去除数 ($|X| - |Y| = |X| + (-|Y|) = |X| + [-|Y|]_{补}$)，当余数为正（代表能除够），商为1，余数和商左移一位，再减去除数；当余数为负时，商上0，余数和商左移一位，再加上除数。
- 3) 当第n+1步余数为负，需要加上|Y|得到第n+1步正确的余数（余数与被除数同号）。

运算规则看似有些复杂，不过仔细观察其实是将我们日常的除法思维移植到计算机上而已。我们在做除法时第一步也是需要判断够不够除，比如3/5，我们就很明显知道不够除应该商0；不过计算机就需要做一次减法（被除数3减去除数5）得到结果为负数后再商0。在得到第一步结果后我们需要做一次运算来更正接下来的结果（也就是商1左移后减去除数，商0左移后加上除数），需要注意的最后我们需要判断第n+1步的余数是否需要修正。

```
`timescale 1ns / 1ps

module DIVU (dividend, divisor, start, clock, reset, q, r, busy);
input [31:0]dividend;           //被除数
input [31:0]divisor;           //除数
```

```

input start;                //启动除法运算
input clock;
input reset;
output [31:0]q;             //商
output [31:0]r;             //余数
output reg busy;            //除法器忙标志位

reg [63:0]div_a;
reg [31:0]diver, div_b, div_q, div_r;

always@(posedge clock or posedge reset)
begin
    if(reset)
    begin
        diver <= 32'b0;
        div_a <= 64'b0;
        div_b <= 32'b0;
        busy <= 0;
    end

    else if(start)

    begin
        busy = 1;
        diver = 32'b0;
        div_a = dividend;
        div_b = divisor;

        if(busy)
        begin
            repeat(32)
            begin
                if(div_a[63:32] >= div_b[31:0])
                begin
                    diver = diver + {31'b0, 1'b1};
                    div_a = div_a - {div_b[31:0], 32'b0};
                end
                div_a = div_a << 1;
                diver = diver << 1;
            end
        end

        if(div_a[63:32] >= div_b[31:0])
        begin

```

```

        diver = diver + {31'b0, 1'b1};
        div_a = div_a - {div_b[31:0], 32'b0};
    end

    busy = 0;
end
end

assign q = diver;
assign r = div_a[63:32];

endmodule

```

有符号 DIV:

补码整数的不恢复余数除法

0. 首先给出算法核心的原理:

在得到第 $i+1$ 次的部分余时, 在试商的时候我们是通过 $R_{i+1} = 2R_i - Y$ 来得到这次的部分余的, 如果发现不够减, 我们又要加回去, 但是我们可以把这个恢复的步骤和下一次的试商步骤合到一起, 比如如果 $2R_i - Y$ 算出来是不够减的, 那么在算第 $i+2$ 次的部分余时我们应该用 $2(R_{i+1} + Y) - Y = 2R_{i+1} + Y$ 来计算。这样就把恢复和试商并成了一步, 提高了效率。

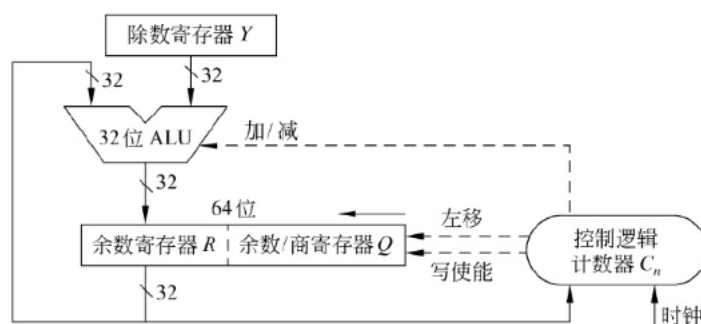


图 3.15 32 位除法运算逻辑结构

知乎 @Steven

1. 算法要点

(1) 操作数的预置: 除数装入 Y , 被除数符号扩展之后装入 R 和 Q 。

(2) 根据以下规则确定第一位商 Q_n :

若 R , Y 同号, 则做减法, $R_1 = R - Y$, 否则做加法, $R_1 = R + Y$ 。

①若 R_1 和 Y 同号, 那么 $Q_n = 1$, 转到第(3)步。

②否则 $Q_n = 0$, 转到第(3)步。

(3)

for $i = 1$ to $n-1$:

如果 R_i 和 Y 异号, 那么 $R_{i+1} = 2R_i + Y$, 否则 $R_{i+1} = 2R_i - Y$ 。

如果新的余数 R_{i+1} 和 Y 同号, 则上商为 1, 否则上商为 0.

(4) 第 n 次, 按照同样的规则上商之后仅左移 Q 。

(5) 修正商: 如果被除数和除数异号, 商加一。

(6) 修正余数: 如果余数和被除数同号, 不需要修正, 否则, 如果被除数和除数同号, 余数加上被除数, 否则余数减去被除数。

但是在不同符号数相除的情形当中仍然有一个 bug, 那就是正数除以负数且能整除的情况。比如 $-8/2$, 我们会得到结果商为 -3, 余数为 -2。试了一下, 当被除数为负数, 除数为正数, 且可以整除的时候会出现这种情况。这时需要加一个特判修正, 如果余数加上除数为 0, 那么商减一余数置 0。

```
`timescale 1ns / 1ps

module DIV(dividend, divisor, start, clock, reset, q, r, busy);
input [31:0]dividend;           //被除数
input [31:0]divisor;           //除数
input start;                   //启动除法运算
input clock;
input reset;
output [31:0]q;                //商
output [31:0]r;                //余数
output reg busy;               //除法器忙标志位

reg [63:0] div_a;
reg [31:0] div_b, div_c, div_d;

always@(posedge clock or posedge reset)
begin
    if(reset)
    begin
        div_a <= 64'b0;
        div_b <= 32'b0;
        busy <= 0;
    end

    else if(start)

    begin
        busy = 1;
```

```

div_b = divisor[31:0];

if(dividend[31])
begin
    div_a[63:0] = {32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111,
dividend[31:0]};
end
else
begin
    div_a[63:0] = {32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000,
dividend[31:0]};
end

if(busy)
begin
    if(div_a[63] == div_b[31])
    begin
        div_a = div_a[63:0] - {div_b[31:0], 32'b0};
    end
    else if(div_a[63] != div_b[31])
    begin
        div_a = div_a[63:0] + {div_b[31:0], 32'b0};
    end

    repeat(32)
    begin
        if(div_a[63] == div_b[31])
        begin
            div_a = div_a <<< 1;
            div_a = {div_a[63:1], 1'b1};
            div_a = div_a[63:0] - {div_b[31:0], 32'b0};
        end
        else if(div_a[63] != div_b[31])
        begin
            div_a = div_a <<< 1;
            div_a = div_a[63:0] + {div_b[31:0], 32'b0};
        end
    end
end

div_c = div_a[63:32];
div_d = div_a[31:0];
div_d = div_d <<< 1;
if(div_c[31] == div_b[31])

```



```

begin
    div_d[31:0] = div_d[31:0] + 1'b1;
end

if(dividend[31] != divisor[31])
begin
    div_d = div_d[31:0] + 1'b1;
end

if(div_c[31] != dividend[31])
begin
    if(dividend[31] != divisor[31])
begin
        div_c = div_c[31:0] - divisor[31:0];
    end
    else
begin
        div_c = div_c[31:0] + divisor[31:0];
    end
end

if(!(divisor[31:0] + div_c[31:0]))
begin
    div_d = div_d - 1;
    div_c = 32'b0;
end

    busy = 0;
end
end

assign q = div_d[31:0];
assign r = div_c[31:0];

endmodule

```

四、测试模块建模

（要求列写各建模模块的 test bench 模块代码）

两者采用相近的 tb 数据，但是结果会有所不同：

```

`timescale 1ns / 1ps

module DIV_tb();
    reg [31:0]dividend;          //被除数
    reg [31:0]divisor;           //除数
    reg start;                   //启动除法运算
    reg clock;
    reg reset;
    wire [31:0]q;                //商
    wire [31:0]r;                //余数
    wire busy;                   //除法器忙标志位

    initial
    begin
        reset <= 0;
    end

    initial
    clock = 0;
    always #10 clock = ~clock;

    initial
    begin
        start = 1;
        dividend <= 32'b0001_1011_1101;
        divisor <= 32'b10101;
        #50
        start = 1;
        dividend <= 32'h00000000;
        divisor <= 32'hffffffff;
        #50
        start = 1;
        dividend <= 32'hffffffff;
        divisor <= 32'hffffffff;
        #50
        start = 1;
        dividend <= 32'hffffffff;
        divisor <= 32'haaaaaaaa;
        #50
        start = 1;
        dividend <= 32'haaaaaaaa;
        divisor <= 32'hffffffff;
        #50
        start = 1;

```

```
dividend <= 32'haaaaaaaa;
divisor <= 32'h55555555;
#50
start = 1;
dividend <= 32'h55555555;
divisor <= 32'haaaaaaaa;
#50
start = 1;
dividend <= 32'h55555555;
divisor <= 32'h7fffffff;
#50
start = 1;
dividend <= 32'h7fffffff;
divisor <= 32'h55555555;
#50
start = 1;
dividend <= 32'h10202111;
divisor <= 32'h10101;
#50
start = 1;
dividend <= 32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_0111;
divisor <= 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010;
#50
start = 1;
dividend <= 32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1001;
divisor <= 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0011;
#50
start = 1;
dividend <= 32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1000;
divisor <= 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010;
#50
start = 1;
dividend <= 32'b0101_0101_0101_0101_0101_0101_0101_0101;
divisor <= 32'b1010_1010_1010_1010_1010_1010_1010_1010;
#50
start = 1;
dividend <= 32'b1010_1010_1010_1010_1010_1010_1010_1010;
divisor <= 32'b0101_0101_0101_0101_0101_0101_0101_0101;
#50
start = 1;
dividend <= 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_1001;
divisor <= 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010;
#50
start = 1;
```

```

    dividend <= 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_1001;
    divisor <= 32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1110;
    #50
    start = 1;
    dividend <= 32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1000;
    divisor <= 32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1110;
    #50
    start = 1;
    dividend <= 32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1001;
    divisor <= 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010;

end

DIV DIV_init(
    .dividend(dividend),
    .divisor(divisor),
    .start(start),
    .clock(clock),
    .reset(reset),
    .q(q),
    .r(r),
    .busy(busy)
);


endmodule






```

五、实验结果

（该部分可截图说明，要求 logisim 逻辑验证图、modelsim 仿真波形图、以及下板后的实验结果贴图（实验步骤中没有下板要求的实验，不需要下板贴图））

无符号 DIVU:

 

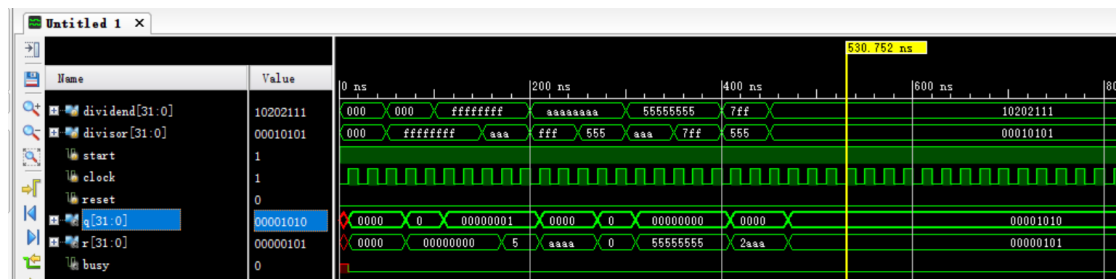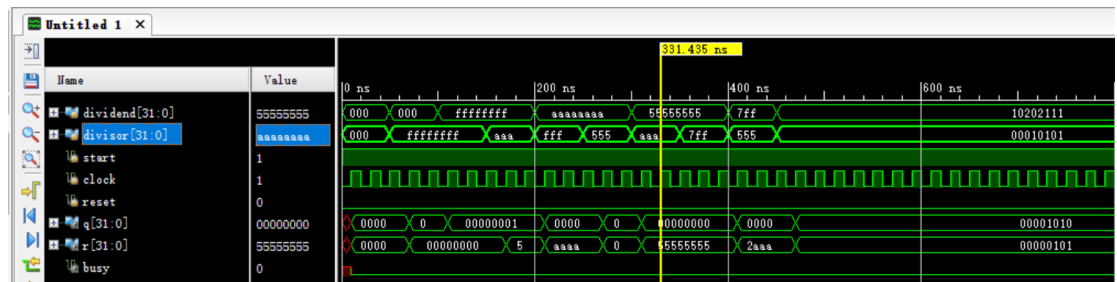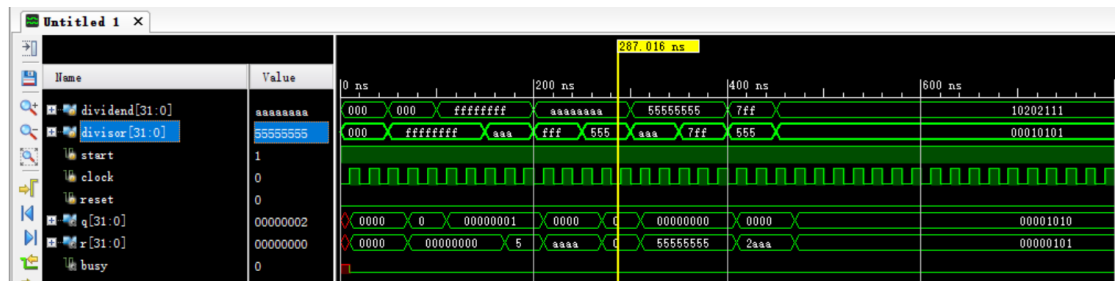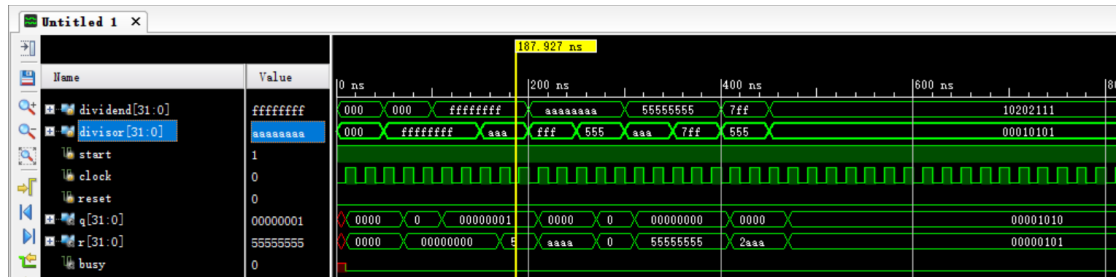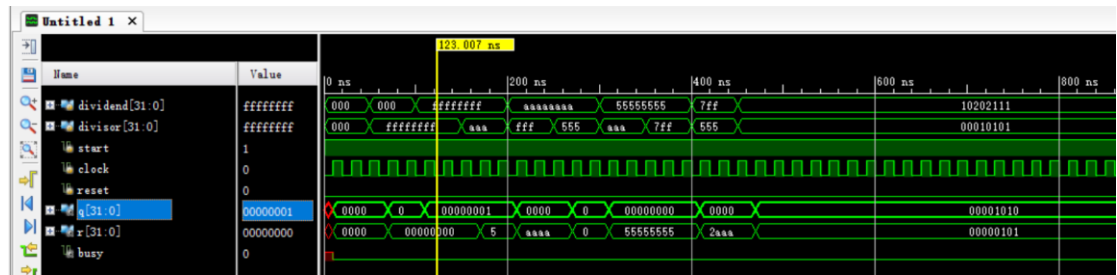

有符号 DIV:

